

受験番号	
------	--

令和6年度
専攻科入学者選抜学力検査問題(後期)
機械・電気システム工学専攻
専門(制御情報工学系)

総得点

出題5問中、4問を選択し解答すること。
なお、選択した問題4問の番号を下の□に記入すること。

選択した4問の番号				
得点欄	※	※	※	※

※印欄は、記入しないでください。

(注意)

- 1 検査問題用紙は指示のあるまで開かないこと。
- 2 検査問題用紙は 1 ページから 6 ページまでである。
検査開始の合図のあとで確かめること。
- 3 定規、コンパス、物差し、分度器および計算機は用いないこと。
- 4 受験番号は検査問題表紙及び全ての検査問題用紙に記入すること。

機械・電気システム工学専攻 専門(制御情報工学系)

得 点

問題1. 以下の問いに答えよ。 (25点)

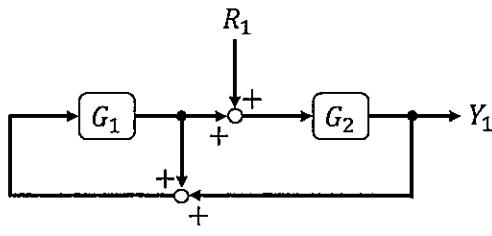
(1) 図1の合成伝達関数 Y_1/R_1 と図2の合成伝達関数 Y_2/R_2 を G_1 と G_2 を用いて答えよ。

図1

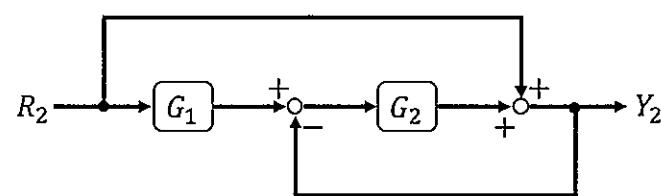


図2

解答欄

$$\frac{Y_1}{R_1} =$$

解答欄

$$\frac{Y_2}{R_2} =$$

(2) 二次遅れ要素の伝達関数 $G(s)$ が以下で与えられるとき、以下の問いに答えよ。

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

(2-1) $(\zeta, \omega_n) = (0, 2)$ のときの単位ステップ応答 $y_1(t)$ を答えよ。

解答欄

$$y_1(t) =$$

(2-2) $(\zeta, \omega_n) = (1, 2)$ のときの単位ステップ応答 $y_2(t)$ を答えよ。

解答欄

$$y_2(t) =$$

(2-3) 前問 (2-2) で答えた $y_2(t)$ の定常出力 $y_2(\infty)$ を答えよ。

解答欄

$$y_2(\infty) =$$

受験番号	
------	--

機械・電気システム工学専攻 専門(制御情報工学系)

得 点	

問題2. 以下の問いに答えよ。 (25点)

- (1) 入力データサイズ
- n
- の問題を解くアルゴリズム A、B の時間計算量が

$$A : f_A(n) = 5n^3 + 2^n, \quad B : f_B(n) = n \log 10 + 3$$

となるとき、それぞれを O 記法で表せ。

[解答欄] A _____
 B _____

- (2) データの集合 {29, 86, 48, 92, 25, 44, 10, 66, 1, 32} について選択ソートを用いて、昇順で整列を行う。
-
- 4回目の交換が行われた後の途中結果を答えよ。なお、整列は左から行うものとする。

[解答欄]

- (3) 図1に示すプログラムは双方向連結リストにおいて指定データを削除する関数であり、図2は双方向連結リストのノードの構造体である。関数の引数は、削除するデータ (DeleteData) 、双方向連結リストのヘッドノードの右ポインタ部 (*h_r_ptr) である。①～③における適切な C 言語の命令文または条件文を答えよ。

```
int delete (int DeleteData, DNODE *h_r_ptr)
{
    DNODE *c_ptr;
    c_ptr = h_r_ptr;
    while (c_ptr != NULL) {
        if (_____ ① _____) break;
        else c_ptr = c_ptr->right;
    }
    if (c_ptr == NULL) return (-2);
    else {
        _____ ② _____;
        _____ ③ _____;
        free(c_ptr);
    }
}
```

```
typedef struct node {
    struct node *left;
    int data;
    struct node *right;
} DNODE;
```

図2

図1

[解答欄]

① _____

② _____

③ _____

機械・電気システム工学専攻 専門(制御情報工学系)

得 点	

問題3. 以下の問い合わせに答えよ。 (25点)

(1) 10進数 -85 について、8ビットの2の補数表現を求めよ。

[解答欄] _____

(2) 論理式 $f = x_1x_2 + x_3x_4$ を2項NAND演算のみを用いた式にせよ。ただし、求める式は、できるだけ簡単にし、NAND演算の記号は、“|”を用いること。[解答欄] $f =$ _____(3) 表1の真理値表について、関数 f の主加法標準形を求めよ。

表1

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

[解答欄] $f =$ _____

(4) 表1の真理値表について、できるだけ簡単なOR-AND形論理式を求めよ。

[解答欄] $f =$ _____(5) 入力変数 x 、状態変数 $(q_1 q_0)$ をもつ順序回路について、次状態 $(q'_1 q'_0)$ の値が次状態関数 $\delta(x, q_1, q_0)$ として、表2に示されている。状態変数 q_0 の値をTフリップフロップで記憶する場合、このTフリップフロップの入力 t の論理式をできるだけ簡単なAND-OR形論理式で求めよ。

表2

δ	x	0	1
$q_1 q_0$		01	10
00		00	00
01		11	10
10		01	01
11			

[解答欄] $t =$ _____

機械・電気システム工学専攻 専門(制御情報工学系)

得 点	

問題4. C言語のプログラムに関する以下の問い合わせに答えよ。なお、問題4は次のページまで続いていることに、注意すること。(25点)

- (1) 表1は物品に関する情報で、重量と価格に関する一覧である。表1の物品から、いくつかを選んで梱包し運ぶことを想定する。ただし、一度に運ぶ際には、合計価格に上限がある。この価格制限以下での物品の組合せで、合計重量の最大値がいくらになるか調べるプログラムを図1に、このプログラムの実行結果を図2に示す。

図1のプログラムにある2つの関数について説明する。

```
int knap( int pos1, int *out, int pos2, int lim )
(機能) この問題を解くためのメインルーチン。
(引数) int pos1 : 走査している配列 w の添え字。
        int *out : 組合せとして選んでいる添え字を格納する領域の先頭アドレス。
        int pos2 : *out のための値。次に格納する領域を示すための値。
        int lim : 現在の価格制限。
(戻り値) 価格制限を満たした重量合計の中で、最も大きな値。
```

```
void var_dump(int k, int *out, int pos2)
(機能) 値確認のための関数。デバッグ用の関数。
        選んだ物品、合計重量、合計価格を出力する。
(引数) int k      : 関数呼び出し側から与えられる通し番号。
        int *out : 出力する値が格納された領域の先頭アドレス。格納されているものは
                  配列 w や配列 v の添え字。
        int pos2 : 出力する値の個数。
```

上述を踏まえ、プログラム中の①～⑦を埋めよ。

[解答欄]

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

機械・電気システム工学専攻 専門(制御情報工学系)

```
#include <stdio.h>
int knap( int pos1, int *out, int pos2, int lim );
void var_dump( int k, int *out, int pos2 );

#define N 4           //物品の個数
int w[N] = { 7, 10, 4, 6 }; //各物品の重量
int v[N] = { 9, 2, 11, 14 }; //各物品の価格
#define MAX_V 25      //合計価格の上限

int main( void )
{
    int max_w, a[N];
    max_w = knap( 0, a, _____, MAX_V );
    printf( "-----\n" );
    printf( "total weight = %d\n", max_w );
    return 0;
}

int knap( int pos1, int *out, int pos2, int lim ) {
    static int k=0;
    if( pos1 _____ N ) {
        var_dump( k, out, pos2 );
        k++ ;
        _____ ;
    }
    else if( lim < v[pos1] ) {
        return knap( _____ );
    }
    else {
        int rsit_l, rsit_r;
        rsit_l = knap( _____ );
        *( out + pos2 ) = pos1;
        rsit_r = knap( pos1+1, out, pos2+1, lim-v[pos1] ) + w[pos1];
        if( rsit_l < rsit_r ) { _____ ; }
        else { _____ ; }
    }
}

void var_dump( int k, int *out, int pos2 ) {
    int sum_w = 0, sum_v=0;
    printf( "%d: [ ", k );
    for( int i=0 ; i<pos2 ; i++ ) {
        printf( "%d ", *( out+i ) );
        sum_w += w[out[i]];
        sum_v += v[out[i]];
    }
    printf( "] %d, %d\n", sum_w, sum_v );
}
```

表 1

物品	重量	価格
0	7	9
1	10	2
2	4	11
3	6	14

0: [] 0, 0
1: [3] 6, 14
2: [2] 4, 11
3: [2 3] 10, 25
4: [1] 10, 2
5: [1 3] 16, 16
6: [1 2] 14, 13
7: [0] 7, 9
8: [0 3] 13, 23
9: [0 2] 11, 20
10: [0 1] 17, 11
11: [0 1 3] 23, 25
12: [0 1 2] 21, 22

total weight = 23

図 2

図 1

機械・電気システム工学専攻 専門(制御情報工学系)

問題5. 以下の問い合わせに答えよ。ただし、次の点に留意すること。(25点)

- ・平方根は、小数にせず、根号の中に現れる自然数が最小となる形で表して答えよ。
- ・分母に平方根がある場合は、有理化して答えよ。
- ・円周率は、 π として答えよ。

得 点	

(1) $R [\Omega]$ の抵抗、 $L = 20 [\text{mH}]$ のコイルおよび $C = 40 [\mu\text{F}]$ のキャパシタからなる $R-L-C$ 直列接続回路に、角周波数 $\omega = 2\pi f = 500 [\text{rad/s}]$ の交流電圧を印加した。(1-1) コイルの誘導リアクタンス $X_L [\Omega]$ およびキャパシタの容量リアクタンス $X_C [\Omega]$ を答えよ。

$$X_L = \underline{\hspace{10em}} [\Omega]$$

$$X_C = \underline{\hspace{10em}} [\Omega]$$

(1-2) 回路全体に印加した電圧と回路に流れる電流の位相差が $\pi/4 [\text{rad}]$ のとき、抵抗 $R [\Omega]$ の値を答えよ。

$$R = \underline{\hspace{10em}} [\Omega]$$

(1-3) 回路全体に印加した電圧の実効値が $V = 160 [\text{V}]$ 、抵抗 $R = 40\sqrt{3} [\Omega]$ のとき、回路に流れる電流の実効値 $I [\text{A}]$ を答えよ。

$$I = \underline{\hspace{10em}} [\text{A}]$$

(1-4) 回路に流れる電流の実効値が $3 [\text{A}]$ のとき、コイルの端子電圧 $V_L [\text{V}]$ を実効値で答えよ。

$$V_L = \underline{\hspace{10em}} [\text{V}]$$

(2) 無限長の直線状の導体に $5[\text{A}]$ の電流が流れている。導体から $50[\text{cm}]$ 離れた場所の磁界の強さ $H [\text{A/m}]$ を答えよ。ただし、導体の太さは、無視できるものとする。

$$H = \underline{\hspace{10em}} [\text{A/m}]$$

(3) 真空中に $10[\text{cm}]$ の距離を隔てて 2 つの点電荷を置いたとき、その間に働く静電気力が $8.1 \times 10^{-10} [\text{N}]$ であった。一方の点電荷の電荷が $3.0 \times 10^{-8} [\text{C}]$ であるとき、他方の点電荷の電荷 $Q [\text{C}]$ を答えよ。ただし、静電界のクーロンの法則における真空中の比例定数は、 $K = 9.0 \times 10^9 [\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2]$ とする。

$$Q = \underline{\hspace{10em}} [\text{C}]$$